

姓名: 应逸雯 陈薇羽 学号: 12210159 12210460 实验日期: 24.5.8

## 触发器 (R-S、D、J-K)

### 1. 实验目的

- 熟悉并掌握 R-S、D、J-K 触发器的构成、工作原理和功能测试方法;
- 学会正确使用触发器集成芯片;
- 了解不同逻辑功能触发器相互转换的方法。

### 2. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数量	备注
1	直流稳压电源	DP1308A	1	
2	数字示波器	TDS2012C	1	
3	函数信号发生器	DG1022	1	
4	模电数电综合实验箱	TPE-ADII	1	
5	元器件	74LS74 双D触发器 1片, 74LS112 双J-K触发器 1片, 74LS00 二输入端四与非门 1片	3	

### 3. 实验内容

#### 3.1 基本 R-S 触发器功能测试

两个 TTL 与非门首尾相接构成的基本 R-S 触发器的电路如图 1.1 所示, 按照表 1.1 的输入顺序在输入端加入信号, 观察并记录触发器的输出状态, 将结果填入表 1.1 中, 并说明在上述各种输入状态下, 触发器执行的是什么功能?

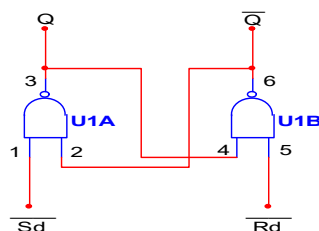


图 1.1 R-S Flip-Flop

# 数字电路实验报告



南方科技大学  
SOUTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA


表 1.1 R-S Flip-Flop 逻辑功能测试

$\bar{S}_d$	$\bar{R}_d$	Q	$\bar{Q}$	逻辑功能
0	1	1	0	置位
1	1	1	0	保持
1	0	0	1	复位
1	1	0	1	保持

将输入端按如下要求接入电平或者脉冲，画出输入输出的波形图。


a)  $\bar{S}_d = 0$ ,  $\bar{R}_d$  端加脉冲:

Rd	0	1	0	1	0	1	0	1	
Q	1	1	1	1	1	1	1	1	
Q'	1	0	1	0	1	0	1	0	

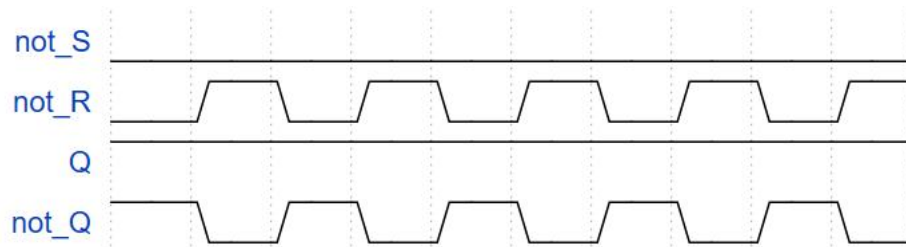


b)  $\bar{S}_d = 1$ ,  $\bar{R}_d$  端加脉冲:

Rd	0	1	0	1	0	1	0	1	
Q	0	0	0	0	0	0	0	0	
Q'	1	1	1	1	1	1	1	1	

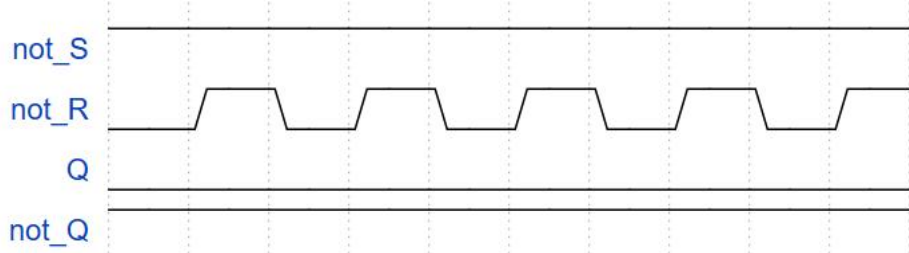

c) 连接  $\bar{S}_d$ 、 $\bar{R}_d$  并加脉冲

Sd/Rd	0	1	0	1	0	1	0	1	
Q	1	1	1	1	1	1	1	1	
Q'	1	0	1	0	1	0	1	0	

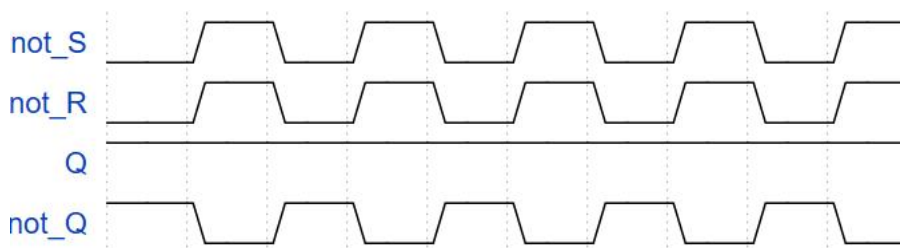

当 $\bar{S}_d$ 、 $\bar{R}_d$ 都接低电平时，观察Q、 $\bar{Q}$ 端的状态。当 $\bar{S}_d$ 、 $\bar{R}_d$ 同时由低电平跳为高电平时，注意观察Q、 $\bar{Q}$ 端的状态，重复3~5次看Q、 $\bar{Q}$ 端的状态是否相同，以正确理解“不一定”状态的含义。

## 3.2 边沿D触发器功能测试

双D型正边沿维持-阻塞型触发器74LS74引脚图如2.1所示。图中PR、CLR为异步置位端、复位端，低电平有效，CLK为时钟输入端，D为数据输入端，Q及 $\bar{Q}$ 为输出端。

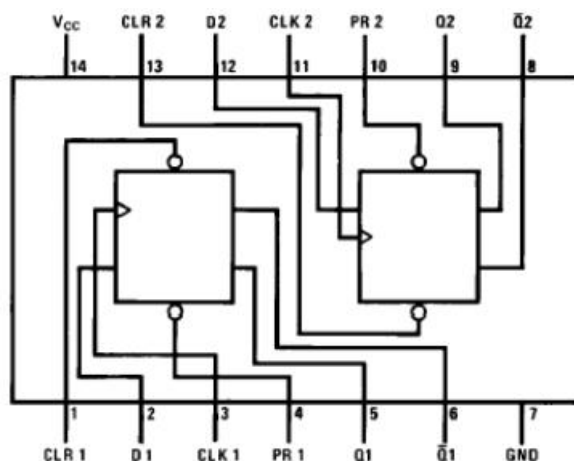


图 2.1 74LS74 引脚图

按下表设置输入端，然后观察输出端的状态，将结果填入表2.1中。

表 2.1

PR	CLR	CLK	D	$Q^n$	$Q^{n+1}$
0	1	X	X	0	1
				1	1
1	0	X	X	0	0

				1	0
1	1	↑	0	0	0
				1	0
1	1	↑	1	0	1
				1	1

表中X表示无关项，↑为上升沿，由实验箱上的手动脉冲实现。

使得PR = CLR = 1，将D与 $\bar{Q}$ 端相连，CLK加连续脉冲，用示波器观察并记录Q相对于CLK的波形。

### 3.3 负边沿J-K触发器功能测试

双J-K负边沿触发器74LS112的引脚图如图3.1所示，

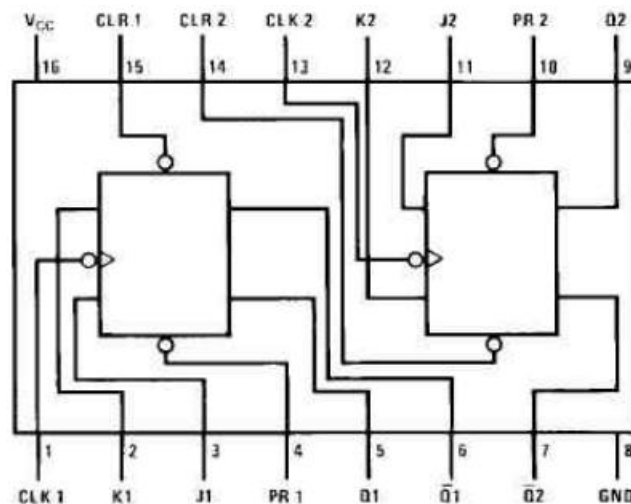


图 3.1 双 J-K 负边沿触发器 74LS112 引脚图

表 3.1 双 J-K 负边沿触发器 74LS112 的逻辑功能测试

PR	CLR	CLK	J	K	$Q^n$	$Q^{n+1}$
0	1	X	X	X	X	1
1	0	X	X	X	X	0
1	1	↓	0	X	0	0
1	1	↓	1	X	0	1
1	1	↓	X	0	1	1

1	1	↓	X	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---


若令  $J = K = 1$  时, CLK 加连续脉冲, 用示波器观察 Q-CLK 波形, 和边沿 D 触发器的 D 与  $\bar{Q}$  端相连时观察到的 Q 端波形相比较, 有何异同点?

JK 触发器在 clk 下降沿 Q 翻转, D 触发器在 clk 上升沿 Q 翻转, 频率都是 clk 的一半。


### 3.4 触发器功能转换

分别将 D 触发器和 J-K 触发器转换为 **T'** 触发器, 列出表达式, 画出实验电路图。


$$Q^* = D = Q'$$

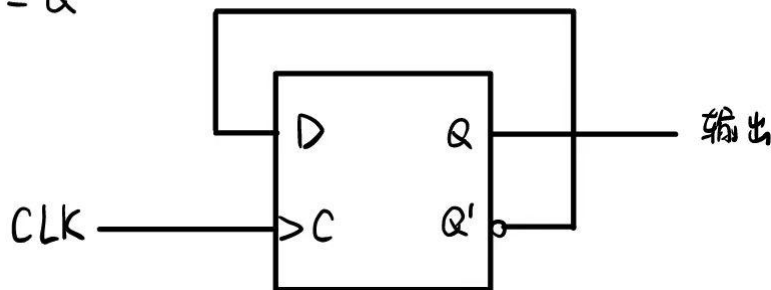


$$Q^* = JQ' + K'Q = Q'$$

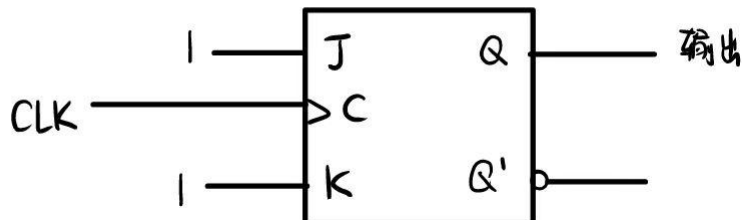

接入连续脉冲, 观察各触发器 CLK 及 Q 端波形, 比较两者关系。

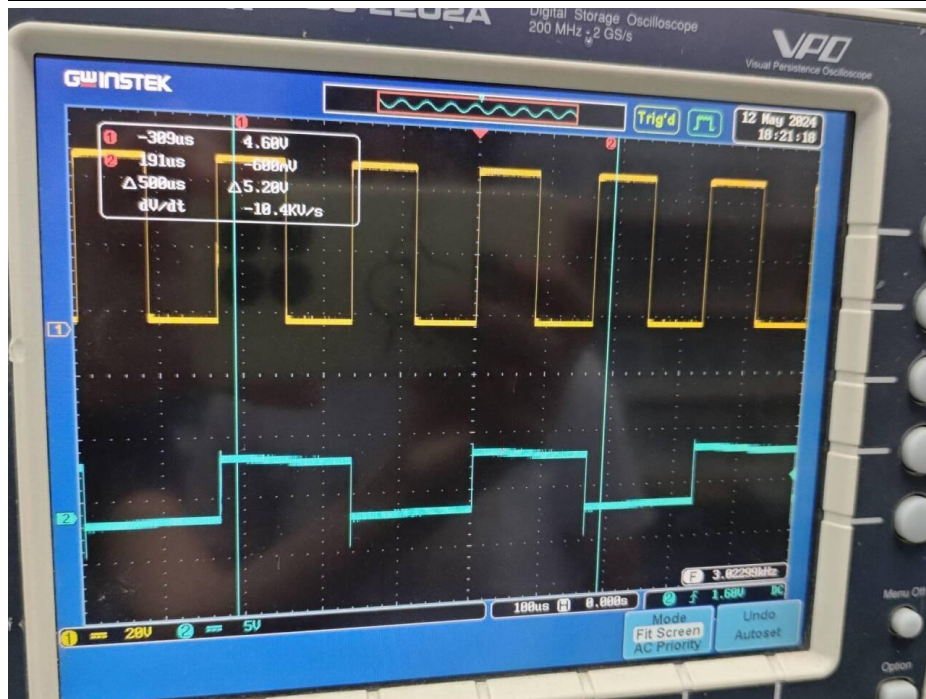

D 触发器转换为  $T'$  触发器

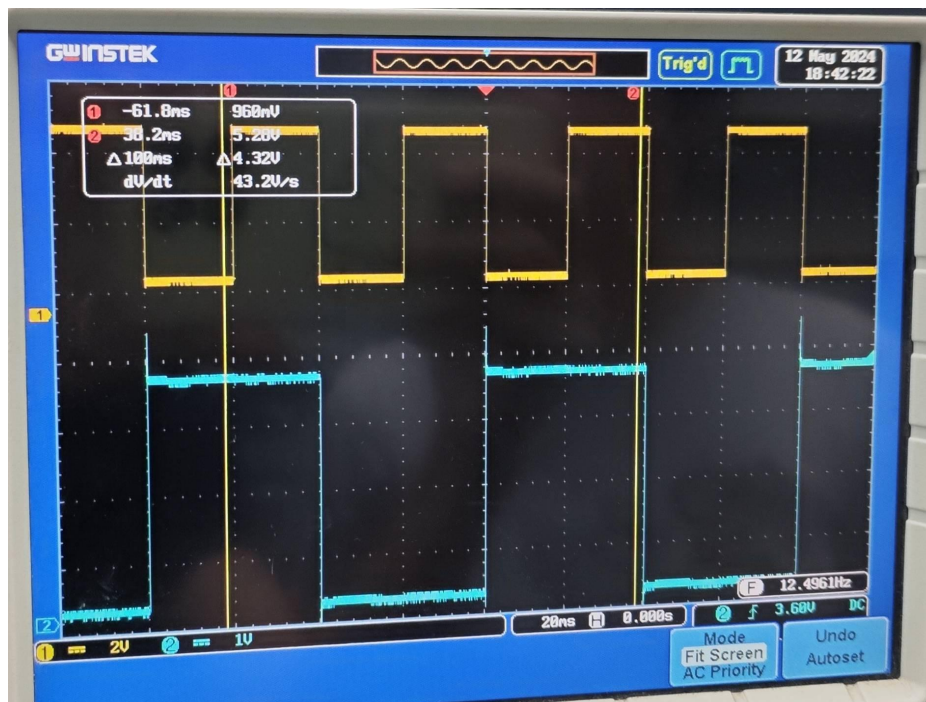

JK 触发器转换为  $T'$  触发器

JK 触发器在 clk 下降沿 Q 翻转，D 触发器在 clk 上升沿 Q 翻转，频率都是 clk 的一半。



# 数字电路实验报告



南方科技大学  
SOUTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA


## 分析题目1

AB可能的状态：01、10、11



AB为01和10时，正常实现置位、复位功能。

AB为11时，锁存器处于储存状态。输出 $Q^*=Q$ 。

故按键处弹跳能够被去除。

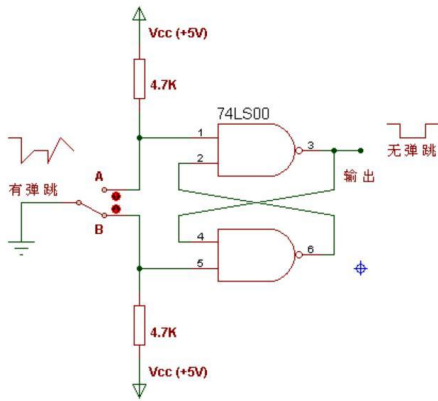

## 分析题目2

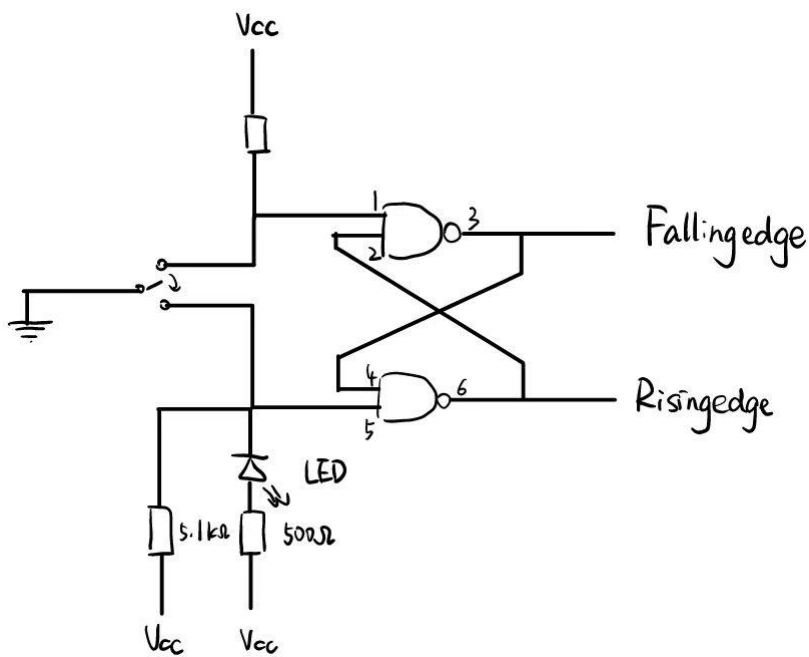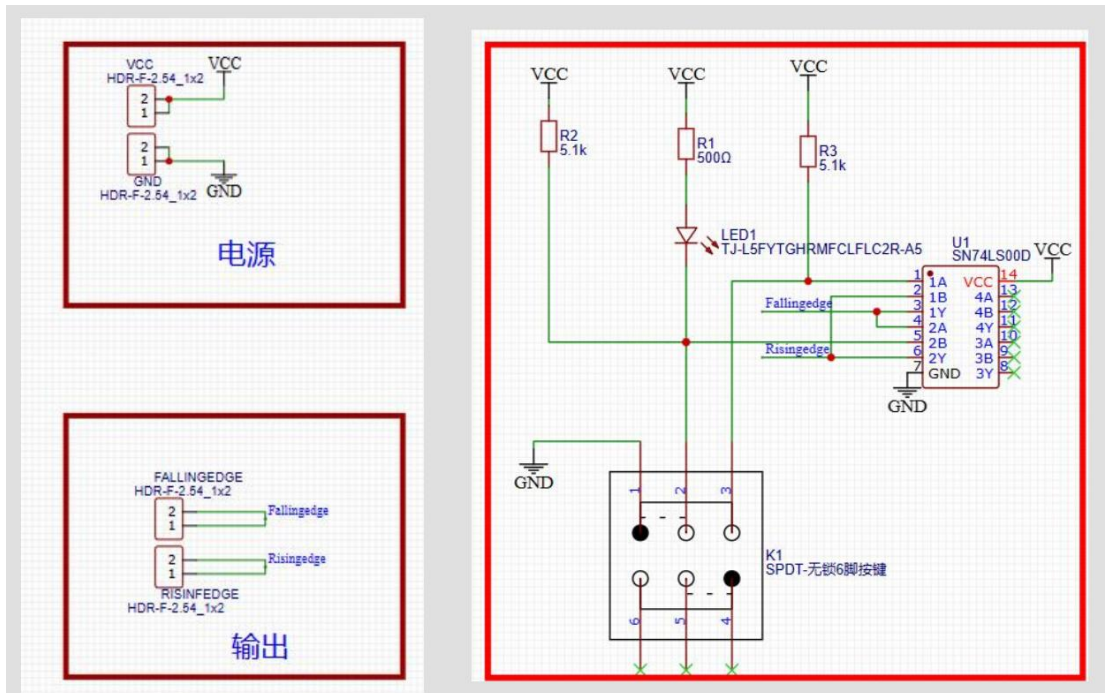

# 数字电路实验报告



南方科技大学  
SOUTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

## 设计1

